

# 5段流水CPU设计实验报告

## 1. 实验目的

1. 理解计算机指令流水线的协调工作原理，初步掌握流水线的设计和实现原理。
2. 深刻理解流水线寄存器在流水线实现中所起的重要作用。
3. 理解和掌握流水段的划分、设计原理及其实现方法原理。
4. 掌握运算器、寄存器堆、存储器、控制器在流水工作模式下，有别于实验一的设计和实现方法。
5. 掌握流水方式下，通过I/O端口与外部设备进行信息交互的方法。

## 2. 实验设计

### 2.1 取指令IF级

在第一个周期结束时(时钟上升沿处), 把指令从存储器去粗的指令写入指令寄存器。

```
module pipeif(
    pcsource,pc,bpc,da,jpc,
    npc,pc4,ins,mem_clock );
    // 输出npc(4路选择器的输出),pc4,ins
    input [31:0] pc,bpc,da,jpc;
    input [1:0] pcsource;
    input mem_clock;

    output [31:0] npc,pc4,ins;

    // bpc: branch addr
    mux4x32 selectnewpc (pc4,bpc,da,jpc,pcsource,npc);
    cla32 pc_plus4 (pc,32'h4,1'b0,pc4);
    lpm_rom_irom irom (pc[7:2],mem_clock,ins);// instruction memory.

endmodule
```

IF级需要传递信息给ID级，通过IF/ID流水线寄存器模块，起承接IF阶段和ID阶段的流水任务。将IF阶段的pc4和ins传递给ID阶段，分别存储在寄存器dpc4和inst中。

```
pipeir inst_reg ( pc4,ins,wpcir,clock,resetn,dpc4,inst ); // IF/ID 流水线寄存器
```

### 2.2 指令译码ID级

第二个周期第一条指令进入ID级，在第二个周期由两项工作同时在做：对第一条指令译码和从指令存储器取第二条指令。

处在ID级的指令存储在寄存器inst中，根据指令（为了解决hazard还会根据其他信号），sc\_cu控制模块产生控制信号：dwreg,dm2reg,dwmem,djal,daluc,daluim,dshift。

regfile 也会根据 inst 指令中的 rs, rt, 以及 wdi, wrn, wwreg 取出相应寄存器的值 qa, qb。  
regfile 会在系统clock的下沿进行寄存器写入, 也就是给信号从WB阶段传输过来留有半个clock的延迟时间, 亦即确保信号稳定。通过相应的 hazard 处理 (见2.6) ,得到最终值 da, db。

ID/EXE流水线寄存器通过模块 pipedereg 处理:

```
module pipedereg de_reg ( dwreg, dm2reg, dwmem, daluc, daluimm, da, db, dimm,
    drn, dshift, djal, dpc4, clock, resetn, ewreg, em2reg, ewmem, ealuc, ealuimm,
    ea, eb, eimm, ern0, eshift, ejal, epc4 );
```

将ID阶段产生的信号 dwreg, dm2reg, dwmem, djal, daluc, daluim, dshift, da, db, dpc4, dimm, drn 存储在EXE阶段的 ewreg, em2reg, ewmem, ejal, ealuc, ealuim, eshift, ea, eb, epc4, eimm, ern0 中

## 2.3 指令执行EXE级的电路

在EXE级, ALU模块进行计算。

```
module pipeexe (ealuc, ealuimm, ea, eb, eimm, eshift, ern0, epc4, ejal, ern, ealu );

    input ealuimm, eshift, ejal;
    input [31:0] ea, eb, eimm, epc4;
    input [4:0] ern0;
    input [3:0] ealuc;

    output [31:0] ealu;
    output [4:0] ern;

    wire [31:0] alua, alub, sa, ealu0, epc8;
    wire zero;

    assign sa = { 27'b0, eimm[10:6] };

    mux2x32 e_alu_a(ea, sa, eshift, alua);

    mux2x32 e_alu_b(eb, eimm, ealuimm, alub);

    assign epc8 = epc4 + 32'h4;

    mux2x32 e_choose_epc(ealu0, epc8, ejal, ealu);

    assign ern = ern0 | {5{ejal}};
    alu al_unit(alua, alub, ealuc, ealu0, zero);
endmodule
```

EXE/MEM流水线寄存器模块负责流水线寄存器的锁存。将 ewreg, em2reg, ewmem, ealu, ern 存储到 mwreg, mm2reg, mwmem, malu, mrn 中

## 2.4 存储器访问MEM级电路

在MEM级通过 lpm\_ram\_dq\_dram 模块进行存储器访问, 同时 io\_mem 负责外设的IO。

```
module pipemem (we, addr, datain, clock, dmem_clk, dataout,
```

```

        io_in_sw, io_out_led, io_out_hex);

    // 类似于 sc_datamem
    // 这次input没有mem_clk, 直接输入dmem_clk
    input  [31:0]  addr;
    input  [31:0]  datain;

    input                we, clock, dmem_clk;

    output [31:0] dataout;
    input  [9:0]  io_in_sw;
    output [41:0] io_out_hex;
    output [9:0]  io_out_led;

    wire                dmem_clk, dram_write_enable, io_write_enable;
    wire  [31:0]        mem_out, io_out;

    assign              dram_write_enable = we & ~clock & ~addr[7];
    assign              io_write_enable = we & ~clock & addr[7];
    assign              dataout = addr[7] ? io_out : mem_out;

    lpm_ram_dq_dram dram(addr[6:2], dmem_clk, datain, dram_write_enable, mem_out
);
    io_mem io(addr[6:2], dmem_clk, datain, io_write_enable, io_out, io_in_sw,
io_out_led, io_out_hex);

endmodule

```

MEM阶段将信号 `mwreg`, `mm2reg`, `mmo`, `mrn`, `malu` 存储到流水线寄存器 `wwreg`, `wrn2reg`, `wrn`, `walu` 中

## 2.5 结果写回WB级

该阶段的逻辑功能部件只包含一个多路器，所以可以仅用一个多路器的实例即可实现该部分。

```

mux2x32 wb_stage( walu, wmo, wm2reg, wdi );

```

## 2.6 hazard处理

### 2.6.1 数据相关

数据相关包括两种处理方式，一种是 `forward data` 将EXE, MEM阶段的数据提前到ID阶段使用，另一种是 `stall`，`lw` 指令从数据存储器读出的数据只能从MEM级前推到ID级。这意味着 `lw` 的后续指令如果与 `lw` 数据相关，需要把流水线暂停一个周期。

#### forward data

根据 `ewreg`, `ern`, `em2reg` 寄存器的值决定选择什么值做为 `da`, `db`。选择信号 `fwda`, `fwdb` 作用于四路选择器，选择出ID阶段最后传递给EXE阶段的 `da`, `db` 的值

```

fwdb = 2'b00; // default forward b: no hazards
if (ewreg & (ern != 0) & (ern == rt) & ~em2reg) begin
    fwdb = 2'b01; // select exe_alu
end else begin
    if (mwreg & (mrn != 0) & (mrn == rt) & ~mm2reg) begin
        fwdb = 2'b10; // select mem_alu
    end else begin
        if (mwreg & (mrn != 0) & (mrn == rt) & mm2reg) begin
            fwdb = 2'b11; // select mem_lw
        end
    end
end

fwda = 2'b00; // default forward a: no hazards
if (ewreg & (ern != 0) & (ern == rs) & ~em2reg) begin
    fwda = 2'b01; // select exe_alu
end else begin
    if (mwreg & (mrn != 0) & (mrn == rs) & ~mm2reg) begin
        fwda = 2'b10; // select mem_alu
    end else begin
        if (mwreg & (mrn != 0) & (mrn == rs) & mm2reg) begin
            fwda = 2'b11; // select mem_lw
        end
    end
end

```

Handwritten notes for the first code block:

- Box 1: E add \$4, \$2, \$3; D sub \$6, \$5, \$4
- Box 2: add \$4, \$2, \$3; sub; sub \$6, \$5, \$4
- Box 3: lw \$4, 0(\$3); stall; sub \$6, \$5, \$4

Handwritten notes for the second code block:

- Box 4: E add \$4, \$2, \$3; D sub \$6, \$4, \$5. Notes: Em ern 是 Dm rs, 所以 rs 的值 = exu.
- Box 5: add \$4, \$2, \$3; sub; sub \$6, \$4, \$5
- Box 6: lw \$4, 0(\$3); E stall; D sub \$6, \$4, \$5. Notes: mm mmo is 0 inside mrn 是 Dm rs, 所以 Dm rs = mmo

Additional note: 从寄存器中取; mm2reg = 1

## stall

流水线由于lw数据相关而需要暂停的条件为：

```

assign wpcir = ~(ewreg & em2reg & (ern != 0) & (i_rs & (ern == rs) | i_rt & (ern == rt)));

```

通过wpcir信号控制暂停流水线

```

// 如果resetrn为0, 则pc为0
// 如果wpcir为1, 则pc为npc npc(4路选择器的输出)
// 如果要stall 则wpcir为0, 也就是pc值不更新
dff32 next_pc(npc, clock, resetrn, wpcir, pc);

```

## 2.6.2 控制相关

流水线CPU在执行转移和跳转指令时会出现控制相关的问题，即在实际转向目标地址之前，转移或跳转指令的后续指令已经取到流水线中了。在我们的流水线CPU中，引起转移的指令有：

`jr, beq, bne, j, jal`。

由于 `j, jal, jr` 是无条件转移指令，在 `ID` 级确定是否转移没有问题。而 `beq, bne` 是条件转移指令，正常情况下在 `EXE` 阶段才能知道是否跳转。可以在 `ID` 级比较出两个寄存器数据是否相等，使用异或门和或非门实现这种比较。


```
assign z = ~(da^db);
```

## 3. 仿真测试

通过仿真，可以看到流水线CPU的行为符合预期

测试输入为 `sw` 的第一个被加数为1，第二个被加数也为1

### 3.1 stall

 


根据汇编代码可知：

```
lw $6 $1 24      # input inport1 to $5
add $7 $5 $6      # add inport0 with inport1 to $7
```

`lw` 指令的下一句使用了 `lw` 的目标寄存器，所以我们需要进行一个 `stall`，也就是通过控制 `wpcir` 控制 `pc` 等待一个周期，不更新。确保 `add` 指令使用的 `$6` 寄存器的值是最新的

### 3.2 forward data

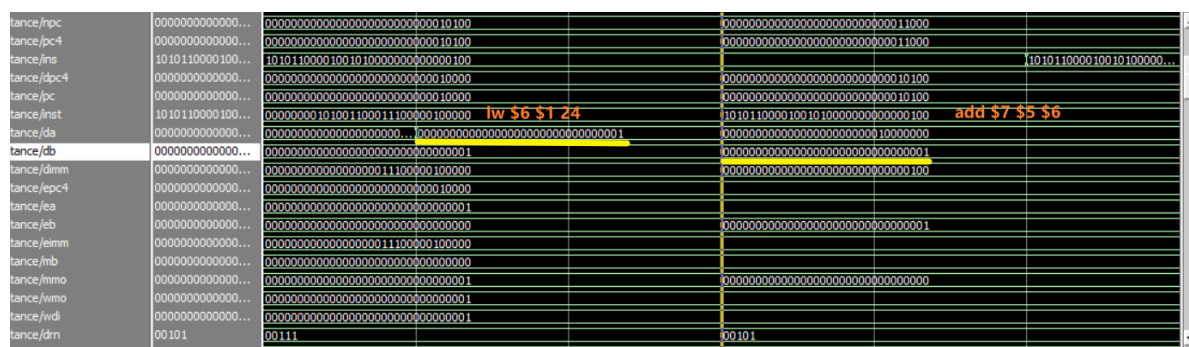

根据汇编代码可知：


```
2: lw $5 $1 20      # input inport0 to $4
3: lw $6 $1 24      # input inport1 to $5
4: add $7 $5 $6      # add inport0 with inport1 to $6
```

```
2: 8c260018;  
3: 00a63820;  
4: ac250004;
```

第四句汇编需要使用的寄存器 \$6 的值，要通过forward data，从mmo寄存器中取得。

根据图中信息，db确实为1，符合预期

### 3.3 control hazard

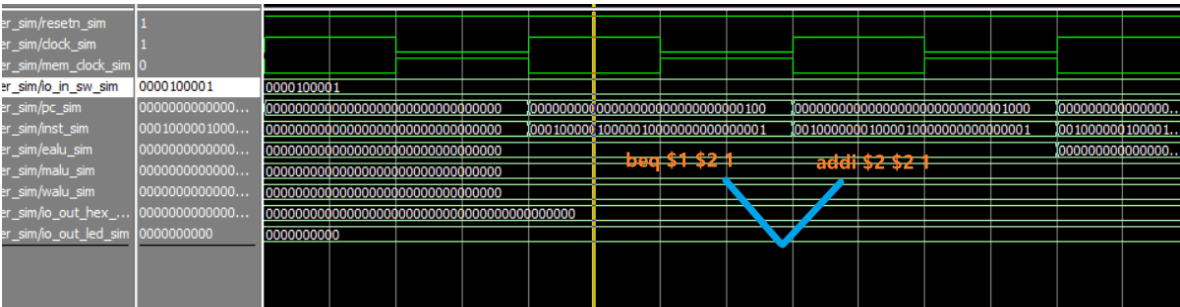

根据汇编代码：

```
1: beq $1 $2 1
2: addi $1 $1 1
3: addi $2 $2 1
4: j 0
```


可以看到根据汇编代码的逻辑，第一句寄存器1和寄存器2判等成功，pc应该加8，跳过第二句，直接执行第三句。观察仿真结果截图，的确是如此，符合预期。

综上，所有的hazard该流水线CPU都可以正常解决。
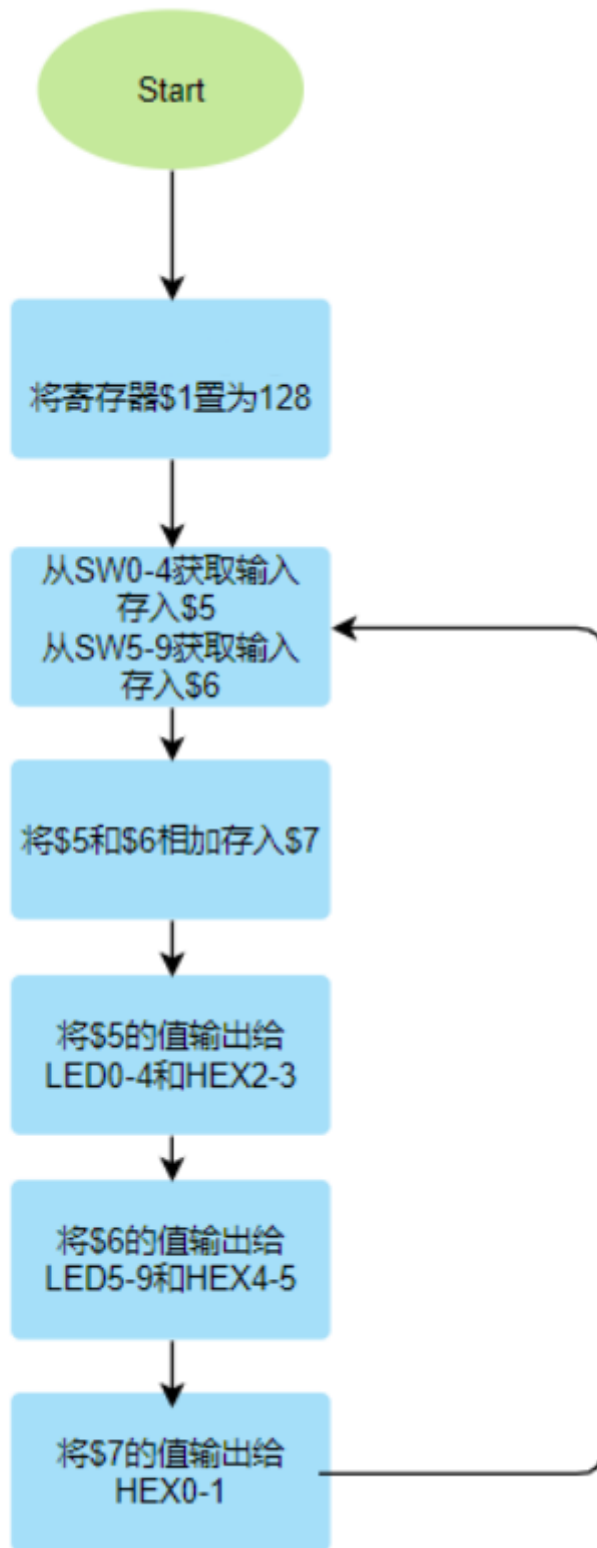
## 4. 汇编代码以及流程图

汇编代码提供的功能和实验二相同，完成功能，将sw[9:5]作为第一个输入的被加数，显示在数码管HEX4,HEX5，将sw[4:0]作为第二个输入的被加数，显示在数码管HEX2,HEX3。最后将相加结果显示在数码管HEX0,HEX1。

```
addi $1 $1 128    # $1 = 128
lw $5 $1 20       # $5 <- addr(128+20)    SW0-4
lw $6 $1 24       # $6 <- addr(128+24)    SW5-9
add $7 $5 $6      # $7 = $5 + $6
sw $5 $1 4        # $5 -> addr(128+4)     HEX2, HEX3
sw $5 $1 12       # $5 -> addr(128+12)    LED0-4
sw $6 $1 8        # $6 -> addr(128+8)     HEX4, HEX5
sw $6 $1 16       # $6 -> addr(128+16)    LED5-9
sw $7 $1 0        # $7 -> addr(128+0)     HEX0, HEX1
j 1
```



以上的汇编代码可以测试forward data 和 stall，不能测试control hazard，所以另外编写control hazard的测试汇编代码如下：

```
beq $1 $2 1  
addi $1 $1 1  
addi $2 $2 1  
j 0
```

因程序较为简单，不绘制流程图，具体解释见3.3