

单周期CPU设计

1. 实验目的

1. 理解计算机5大组成部分的协调工作原理，理解存储程序自动执行的原理。
2. 掌握运算器、存储器、控制器的设计和实现原理。重点掌握控制器设计原理和实现方法。
3. 掌握I/O端口的设计方法，理解I/O地址空间的设计方法。
4. 会通过设计I/O端口与外部设备进行信息交互

2. 实验结果概述

实现了支持20条MIPS指令的单周期CPU，并支持I/O读写。通过编写汇编代码，实现了简单的计算器（加法）。通过SW部件输入加数，使用二进制输入，SW0-SW4 和 SW5-SW9 分别表示5-bit的加数（无符号），通过读取SW的值，将其显示在数码管和十个LED灯上。若 sx_i 为1，则 LED_i 为亮，表示二进制值为1。数码管 HEX4-HEX5 以十进制显示显示 SW5-SW9 的值，数码管 HEX2-HEX3 以十进制显示显示 SW0-SW4 的值，并将两数相加结果显示在数码管 HEX0-HEX1 上。

3. 单周期CPU设计

3.1 真值表填写

- z : 表示alu计算结果是否为0，只有 beq 和 bne 指令会使用到，所以其他均为 x
- $pcsource$: $pcsource$ 的值决定了多路选择器将选择哪一路作为下一条 pc 的值
 - 0: 选择 $pc+4$
 - 1: 选择 $pc+4+imm<<2$ 。当指令为 beq, bne 且分别满足 $rs==rt$, $rs!=rt$ 时选择
 - 2: 选择寄存器 $q1$ 的值。当指令为 jr 时选择
 - 3: 选择 $(pc+4)[31..28], addr<<2$ ，当指令为 j, jal 时选择
- alu : 根据指令所需要的运算进行赋值


值	操作
x000	ADD
x100	SUB
x001	AND
x101	OR
x010	XOR
x110	LUI: imm << 16bit
0011	SLL: rd <- (rt << sa)
0111	SRL: rd <- (rt >> sa) (logical)
1111	SRA: rd <- (rt >> sa) (arithmetic)

- **shift**: 决定二路选择器选择 **alu** 的一个运算数, 为0选择寄存器, 为1选择 **sa**。只有在移位操作时为1。
- **aluimm**: 决定二路选择器选择 **alu** 的一个运算数, 为0选择寄存器, 为1选择 **imm**。
- **sext**: 决定 **imm** 是否有符号, **adi**, **ori**, **xori** 为无符号。
- **wmem**: 控制存储器是读还是写。
- **wreg**: 控制 **regfile** 是读寄存器还是写。
- **m2reg**: 控制是否将存储器的读出值写入 **regfile**, 只有 **lw** 时为1。
- **regrt**: 选择寄存器为 **rt** 还是 **rd**
- **call**: 控制一个模块 **f** 和一个二路选择器, 如果值为1, 则 **f** 抛弃位于 **f** 之前的二路选择器选择出来的寄存器 (**rt** 和 **rd**), 而使用寄存器 **\$31**。同时控制另一个二路选择器, 选择写入 **regfile** 的值来自 **pc+4**, 还是 **alu** 或者是存储器的结果。只有指令为 **jal** 时值才为1。

输入	指令	指令格式	op	rs	rt	rd	sa	func	z	pcsource [1..0]	aluc [3..0]	shift	aluimm	sext	wmem	wreg	m2reg	regrt	call jal
	add	add rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100000	x	00	0000	0	0	x	0	1	0	0	0
	sub	sub rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100010	x	00	x100	0	0	x	0	1	0	0	0
	and	and rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100100	x	00	x001	0	0	x	0	1	0	0	0
	or	or rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100101	x	00	x101	0	0	x	0	1	0	0	0
	xor	xor rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100110	x	00	x010	0	0	x	0	1	0	0	0
	sll	sll rd, rt, sa	000000	00000	rt	rd	sa	000000	x	00	0011	1	0	x	0	1	0	0	0
	srl	srl rd, rt, sa	000000	00000	rt	rd	sa	000010	x	00	0111	1	0	x	0	1	0	0	0
	sra	sra rd, rt, sa	000000	00000	rt	rd	sa	000011	x	00	1111	1	0	x	0	1	0	0	0
	jr	jr rs	000000	rs	00000	00000	00000	001000	x	10	xxxx	x	x	x	0	0	x	x	x
	addi	addi rt, rs, imm	001000	rs	rt	imm			x	00	0000	0	1	1	0	1	0	1	0
	andi	andi rt, rs, imm	001100	rs	rt	imm			x	00	x001	0	1	0	0	1	0	1	0
	ori	ori rt, rs, imm	001101	rs	rt	imm			x	00	x101	0	1	0	0	1	0	1	0
	xori	xori rt, rs, imm	001110	rs	rt	imm			x	00	x010	0	1	0	0	1	0	1	0
	lw	lw rt, imm(rs)	100011	rs	rt	imm			x	00	xxxx	0	1	1	0	1	1	1	0
	sw	sw rt, imm(rs)	101011	rs	rt	imm			x	00	xxxx	0	1	1	1	0	0	1	0
	beq	beq rs, rt, imm	000100	rs	rt	imm			0	00	x100	0	0	1	0	0	0	0	0
	bne	bne rs, rt, imm	000101	rs	rt	imm			0	01	x100	0	0	1	0	0	0	0	0
	lui	lui rt, imm	001111	00000	rt	imm			x	11	x110	0	1	x	0	1	0	0	0
	j	j addr	000010	addr					x	11	xxxx	x	x	x	0	0	x	x	x
	jal	jal addr	000011	addr					x	11	xxxx	x	x	x	0	1	x	x	1

3.2 控制器设计

控制器的逻辑位于代码 `source/sc_cu.v`

 

控制器的作用就是根据输入信号 `op`, `func` 和 `z`, 计算出 `wmem`, `wreg`, `regt`, `m2reg`, `aluc`, `shift`, `aluimm`, `pcsource`, `jal`, `sext` 信号的值。

先根据 `op` 和 `func` 的值计算出这是什么指令，再根据真值表得到相应输出信号的值。

```
assign pcsource[1] = i_jr | i_j | i_jal;
assign pcsource[0] = ( i_beq & z ) | ( i_bne & ~z ) | i_j | i_jal ;
assign wreg = i_add | i_sub | i_and | i_or | i_xor |
              i_sll | i_srl | i_sra | i_addi | i_andi |
              i_ori | i_xori | i_lw | i_lui | i_jal;

assign aluc[3] = i_sra;
assign aluc[2] = i_sub | i_or | i_srl | i_sra | i_ori | i_lui | i_beq | i_bne;
assign aluc[1] = i_xor | i_sll | i_srl | i_sra | i_xori | i_lui;
assign aluc[0] = i_or | i_sll | i_srl | i_sra | i_ori | i_and | i_andi;
assign shift = i_sll | i_srl | i_sra ;

assign aluimm = i_addi | i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_sw | i_lui;
assign sext = i_addi | i_lw | i_sw | i_beq | i_bne;
assign wmem = i_sw;
assign m2reg = i_lw;
assign regt = i_addi | i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_lui;
assign jal = i_jal;
```

3.2 运算器设计

根据 3.1 的表格，写相应 `case` 语句，进行相应运算。

注意要改变 `z` 的值

```
case (aluc)
  4'bx000: s = a + b; //x000 ADD
  4'bx100: s = a - b; //x100 SUB
  4'bx001: s = a & b; //x001 AND
  4'bx101: s = a | b; //x101 OR
  4'bx010: s = a ^ b; //x010 XOR
  4'bx110: s = a << 16; //x110 LUI: imm << 16bit
  4'b0011: s = b << a; //0011 SLL: rd <- (rt << sa)
```

```

4'b0111: s = b >> a; //0111 SRL: rd <- (rt >> sa)
(logical)
4'b1111: s = $signed(b) >>> a; //1111 SRA: rd <- (rt >> sa)
(arithmetic)
    default: s = 0;
endcase
if (s == 0) z = 1;
else z = 0;


```

3.4 时钟设计

DE1-SOC 实验板上 Altera 的 Cyclone V 系列 FPGA 器件中，只提供同步ROM和同步RAM宏模块。当同步ROM或RAM接收到数据地址时，不同于异步器件在经过一段组合电路的反应延迟后送出数据，同步器件需要等到同步时钟信号clock上升沿时才真正送出数据（这就可以使延迟时间不尽相同的多个器件在输出级达成一致）。

同步RAM在接收到地址后，在wren信号高有效期间，需要等到同步时钟clock上升沿，才开始写动作，并将要写入的新数据马上输出到q输出端，即在写时可以同时读输出，并在同步时钟clock的下降沿将数据真正写入到存储器中。

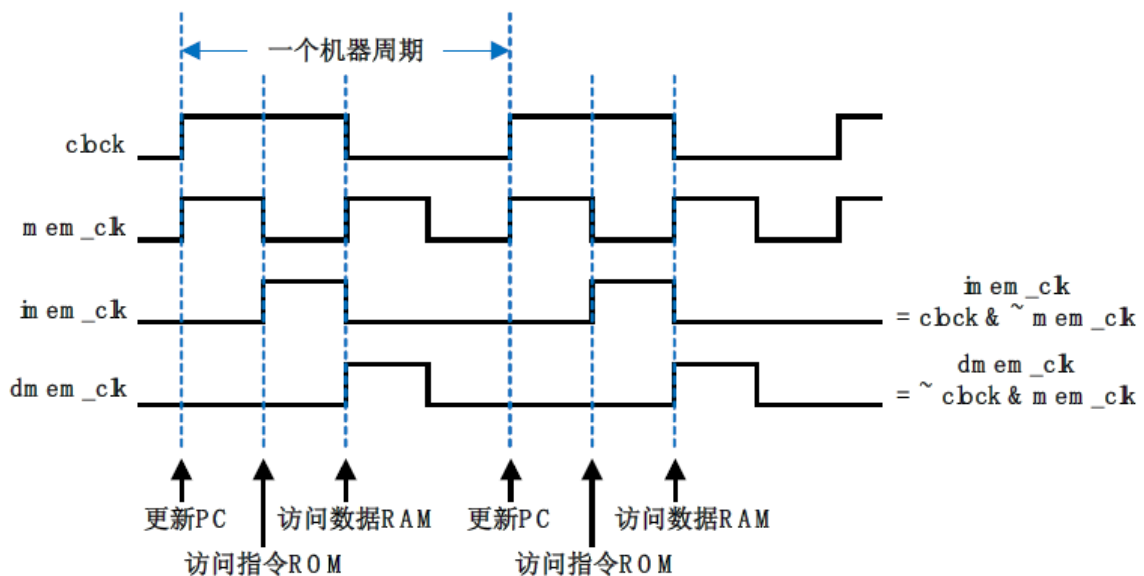对于采用有同步信号的指令同步ROM、数据同步RAM，在一个CPU指令周期内，需要安排更精细的时钟信号来协调它们的顺序工作过程。为此，实验中设计了2路时钟信号，一路为表征机器周期的clock时钟信号，另一路为clock时钟信号2倍频的mem_clk时钟信号。事实上，在实现中，clock是mem_clk信号的2分频信号，分频比倍频在电路上要容易实现的多。



此次实验中我更改了 sc_computer 的输入信号，使用一个 50MHZ 的时钟信号作为输入，再实现了一个二分频部件 clock_and_mem_clock，得到为 50MHZ 的时钟 mem_clk 和 25MHZ 的 clock 信号。就满足了以上要求。

```

module clock_and_mem_clock(
    clock_in,
    clock_out, mem_clock
);

input clock_in;
output reg clock_out;

```

```

output mem_clock;

assign mem_clock = clock_in;

initial
begin
    clock_out <= 0;
end

always @ (posedge clock_in)
begin
    clock_out <= ~clock_out;
end

endmodule

```

4. I/O设计

4.1 地址设计

在以上实现的类MIPS指令系统CPU设计基础上，采用I/O地址和主存统一编址的方式，即将输入输出的I/O地址空间，作为主存数据存取空间的一部分，实现CPU与外部设备的输入输出端口设计。对I/O端口的访问，采用同访问MEM一样的LW指令和SW指令，由硬件通过对地址的识别区分，实现对MEM访问和I/O访问的区分。

```

assign dram_write_enable = we & ~clock & ~addr[7];
assign io_write_enable = we & ~clock & addr[7];
assign dataout = addr[7] ? io_out : mem_out;

```

如上，我将addr的第7位作为区分主存寻址和I/O设备寻址的区分标志，如果addr[7]位1，则说明该地址为外部设备，为0则说明是主存。

此次实验中需要的外部设备有SW，LED灯，数码管。我为他们如下分配地址。

地址 (addr[6:2])	32位地址	变量	元件	作用
0	128(0)	io_out_hex[13:0]	HEX0,HEX1	显示相加结果
1	132(4)	io_out_hex[27:14]	HEX2,HEX3	显示第二个加数
2	136(8)	io_out_hex[41:28]	HEX4,HEX5	显示第二个加数
3	140(12)	io_out_led[4:0]	LED4-LED0	显示第二个加数的二进制
4	144(16)	io_out_led[9:5]	LED9-LED5	显示第一个加数的二进制
5	148(20)	io_in_sw[4:0]	SW0-SW4	输入第二个加数
6	152(24)	io_in_sw[9:5]	SW5-SW9	输入第一个加数

4.2 I/O读写逻辑设计

利用设计的I/O端口，通过 `lw` 指令，输入实验板上的按键输入信息。将外部设备的状态或数据输入，读入到CPU内部寄存器。

利用设计的I/O端口，通过 `sw` 指令，输出对实验板上的LED灯和数码管的控制信号（或数据信息）。即将对外部设备的控制数据，从CPU内部的寄存器，写入到外部设备的相应控制寄存器（该控制寄存器输出，可直接连接输出至外部设备，作为对外部设备的控制输入信号）。

```
always @ (posedge clock) begin

    if (write_enable) begin
        case (addr)
            0: io_out_hex[13:0] = hexs;      // led hex0, hex1
            1: io_out_hex[27:14] = hexs;     // led hex2, hex3
            2: io_out_hex[41:28] = hexs;     // led hex4, hex3
            3: io_out_led[4:0] = data_in[4:0];
            4: io_out_led[9:5] = data_in[4:0];
            default:
                begin
                    io_out_led = 10'b111111111; // all leds off
                    io_out_hex = 0 ;           // all hexs off
                end
        endcase
    end

    case (addr)
        5: data_out = {27'b0, io_in_sw[4:0]}; // switch 0-4
        6: data_out = {27'b0, io_in_sw[9:5]}; // switch 5-9

        default: data_out = 0;
    endcase
end
```

5. 汇编程序设计

5.1 程序功能

通过SW部件输入加数，使用二进制输入，`sw0-sw4` 和 `sw5-sw9` 分别表示5-bit的加数（无符号），通过读取SW的值，将其显示在数码管和十个LED灯上。若 `sxi` 为1，则 `LEDi` 为亮，表示二进制值为1。数码管 `HEX4-HEX5` 以十进制显示 `sw5-sw9` 的值，数码管 `HEX2-HEX3` 以十进制显示 `sw0-sw4` 的值，并将两数相加结果显示在数码管 `HEX0-HEX1` 上。

不断循环。

5.2 汇编程序以及流程图

需要将自己写的MIPS汇编文件通过 `MIPS translate` (汇编器)，转化成输出 `.mif` (Memory Initialization File) 文件，该文件用于指定内存布局。该汇编器将MIPS汇编程序转换为指令内存的 `mif` 布局文件，若所写的程序还要求数据内存中预先存在特定的数据，则需要自行编写相应的 `mif` 文件。

在实例化器件 `lpm_rom_irom` 中设定ROM的初始化文件：


```
altsyncram_component.init_file = "./source/sc_code.mif"
```

在实例化器件 `1pm_ram_dq_dram` 中设定ROM的初始化文件:

```
altsyncram_component.init_file = "./source/sc_datamem.mif"
```

自行编写的汇编代码如下:

```
xor $0 $0 $0
addi $1 $0 128 # $1 = 128
lw $5 $1 20    # $5 <- addr(128+20)    SW0-4
lw $6 $1 24    # $6 <- addr(128+24)    SW5-9
add $7 $5 $6   # $7 = $5 + $6
sw $5 $1 4     # $5 -> addr(128+4)     HEX2, HEX3
sw $5 $1 12    # $5 -> addr(128+12)    LED0-4
sw $6 $1 8     # $6 -> addr(128+8)     HEX4, HEX5
sw $6 $1 16    # $6 -> addr(128+16)    LED5-9
sw $7 $1 0     # $7 -> addr(128+0)     HEX0, HEX1
j 2
```

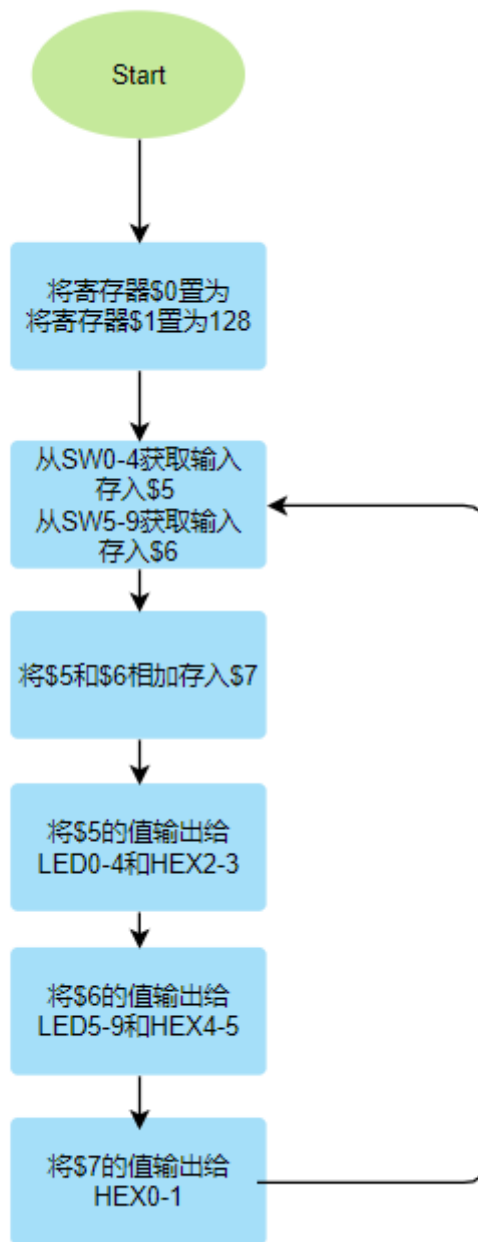

6. 仿真

